

IMPEDANȚMETRU CU REZONANȚĂ SIMULATĂ ÎN COORDONATE CARTEZIENE

Autori: Irina BOSTAN, Victor DOROȘ

Universitatea Tehnică a Moldovei

Abstract. The paper contains the solving of the problem of measuring the active and the reactive components of impedance in Cartesian coordinates by the method of simulated resonance. The base serial resonance circuits and the U – Commanded Cartesian coordinates impedance simulator with independent control of active and reactive components of impedance are presented. The proposed measuring algorithm ensures equilibration of the measuring circuit in two operations.

Cuvinte-cheie: impedanțmetru, convertor, componenta activă, componenta reactivă, semnal de referință, semnal de dezechilibru.

1. Introducere

Utilizarea metodei de măsurare a impedanței bazate pe efectul rezonanței simulate [1] deschide perspective noi pentru realizarea impedanțmetrelor de precizie înaltă. Principiul de funcționare al acestor dispozitive este bazat pe metoda de măsurare cu echilibrare, în care impedanța măsurată se compară cu o impedanță - etalon reglabilă reproducă de un simulator de impedanță (SIM) și reglarea acesteia până la atingerea stării de zero în circuitul de măsurare (echilibru). Evident, precizia măsurării în aceste dispozitive este determinată în primul rând de precizia elementului de referință, iar posibilitățile de realizare practică a impedanțmetrelor și algoritmii de măsurare depind de simplitatea și flexibilitatea acestuia.

Sunt cunoscute diferite variante de implementare practică a metodei: în circuite rezonante de tip serie și de tip paralel, în coordonate polare și în coordonate Carteziene, cu simulatoare de impedanță comandate în curent și comandate în tensiune, etc.

În impedanțmetre cu rezonanță simulată în coordonate Carteziene în calitate de element de referință se utilizează simulatoare de impedanță în coordonate Carteziene (C-SIM), realizate pe bază de convertoare de impedanță. Față de ele sunt înaintate o serie de cerințe, cele mai importante dintre care sunt următoarele:

- Eroare mică și stabilitate înaltă a impedanțelor reproducute;
- Posibilitatea reproducerei impedanțelor cu orice caracter;
- Reglarea independentă a componentelor impedanței reproducute;
- Valoarea cunoscută și garantată a erorii sistematice a impedanței reproducute;
- Comandă digitală a caracterului și valorilor componentelor impedanței reproducute;
- Lipsa elementelor reactive reglabile (condensatoare variabile, magazine de inductanță și capacitate, etc.).

2. Circuitul de măsurare cu rezonanță simulată serie

Circuitul de măsurare cu rezonanță serie (Figura 1.) [2] conține generatorul de semnal 1, rezistorul 2, obiectul măsurat 3, indicatorul de nul 4 și convertorul de impedanță 5.

În procesul măsurării se regleză mărimele de referință $Z_{r1} \dots Z_{rn}$ și, prin intermediul lor, - impedanța de referință Z_R până la îndeplinirea condiției de echilibru al circuitului de măsurare, care poate fi egalitatea cu zero a tensiunii U_{de} ($U_{de} = 0$).

$$(R_X + R_R) + j(X_X + X_R) = 0 \quad (1)$$

unde: R_X și R_R – componente active ale impedanței necunoscute și respectiv de referință;
 X_X și X_R – componente reactive ale impedanței necunoscute și respectiv de referință.

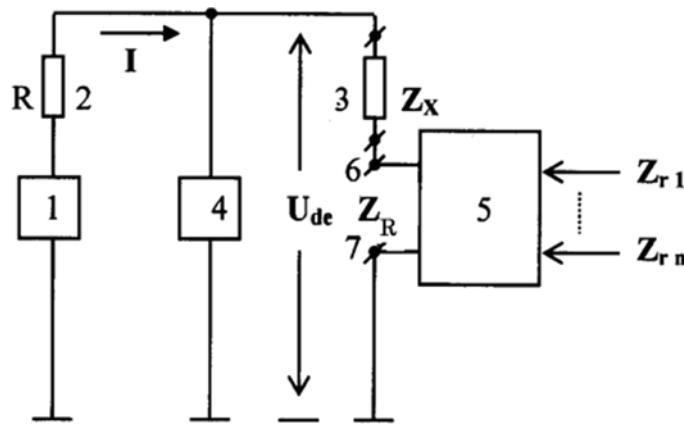


Figura 1. Circuitul de măsurare cu rezonanță simulată serie

Soluția ecuației (1):

$$R_X = -R_R; \quad X_X = -X_R \quad (2)$$

La sfîrșitul procesului de măsurare conform (2) componentele activă R_X și reactivă X_X ale impudenței măsurate sunt egale, respectiv, cu componentele activă R_R și reactivă X_R ale impudenței de referință cu semne opuse și pot fi determinate din dependențele cunoscute ale acestora de impudențele reale $Z_{r1} \dots Z_{rn}$:

$$R_X = -R_R = f_1(Z_{r1} \dots Z_{rn}) \quad (3)$$

$$X_X = -X_R = f_2(Z_{r1} \dots Z_{rn}) \quad (4)$$

unde: f_1 – dependență funcțională a componentei R_R de mărimele $Z_{r1} \dots Z_{rn}$;

f_2 – dependență funcțională a componentei X_R de mărimele $Z_{r1} \dots Z_{rn}$.

3. Simulatorul de impedență în coordonate Carteziene

Simulatorul de impedență în coordonate Carteziene [3] poate fi utilizat pentru reproducerea impudențelor cu orice caracter și cu posibilitatea reglării independente a componentelor activă și reactivă.

Simulatorul se explică prin circuitul din figura 1.

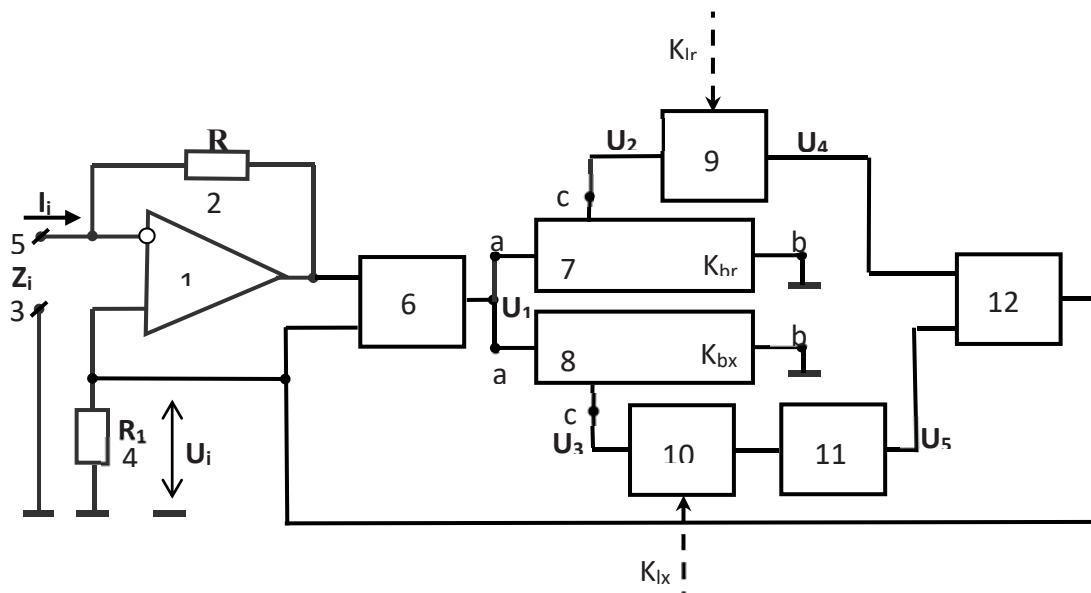


Figura 2. Simulatorul de impedență în coordonate Carteziene

Simulatorul de impedanță (Figura 2) conține amplificatorul operațional 1, rezistoarele 2 și 4, clemele 3 și 5, amplificatoarele diferențiale 6 și 12, divizoarele de tensiune 7 și 8, amplificatoarele programabile 9 și 10, divizorul 11.

Impedanța Z_i reproducă de convertor la clemele 3 și 5 se determină:

$$Z_i = U_i / I_i = K_{d1} \cdot (K_{br} \cdot K_{lr} - jK_{bx} \cdot K_{lx}) \cdot R \equiv R_i + jX_i \quad (5)$$

unde: $R_i = K_{d1} \cdot K_{br} \cdot K_{lr} \cdot R$,

$X_i = -K_{d1} \cdot K_{bx} \cdot K_{lx} \cdot R$, prezentă, respectiv, componentele activă și reactivă ale impedanței reproducute.

După cum rezultă din (5), selectarea benzii de valori a componentelor activă și reactivă ale impedanței reproducute se efectuează prin reglarea în trepte a coeficienților de divizare K_{br} , K_{bx} ai divizoarelor 7 și respectiv 8, iar reglarea lină a acestor componente – prin reglarea respectivă a factorilor de transfer K_{lr} , K_{lx} ai amplificatoarelor 9 și 10. Valoarea maximă a componentelor impedanței reproducute este determinată de valoarea factorului de transfer K_{d1} al amplificatorului 6.

4. Impedanțmetrul în coordonate Carteziene

Impedanțmetrul în coordonate Carteziene [4] poate fi utilizat pentru măsurarea cu precizie înaltă a componentelor impedanței.

Structura impedanțmetrului se explică prin figura 3.

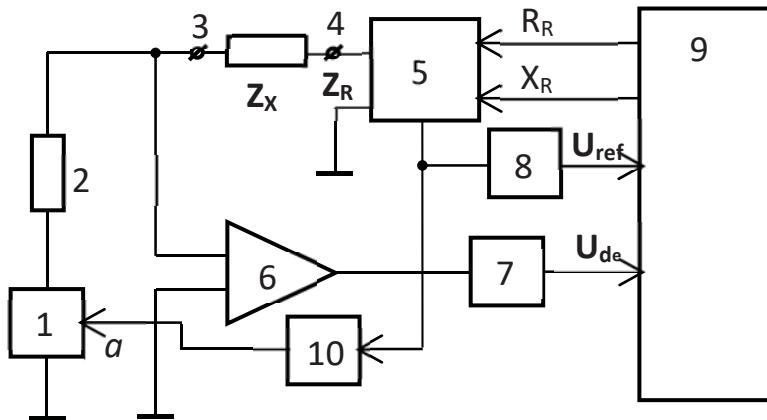


Figura 3. Impedanțmetrul în coordonate Carteziene

Impedanțmetrul conține generatorul de semnal 1, rezistorul 2, clemele 3 și 4, convertorul de impedanță 5, amplificatorul 6, comparatoarele 7 și 8, blocul de comandă 9, blocul de formare al semnalului 10.

Obiectul măsurat cu impedanță Z_x se conectează la clemele 3 și 4. Convertorul de impedanță 5 reproduce la ieșiri o impedanță de referință Z_R , care împreună cu impedanța măsurată Z_x formează un circuit rezonant în serie, alimentat cu curent de generatorul 1 prin rezistorul 2. Amplificatorul 6 amplifică semnalul de dezechilibru al circuitului rezonant, iar comparatorul 7 îl transformă în impulsuri dreptunghiulare, care servesc ca semnal de dezechilibru U_{de} pentru blocul de comandă 9. Tensiunea în punctul de referință al convertorului 5, transformată în impulsuri dreptunghiulare de către comparatorul 8, constituie semnalul de referință U_{ref} pentru blocul de comandă 9, care efectuează echilibrarea circuitului rezonant prin intermediul reglării componentelor activă R_R și reactivă X_R ale impedanței Z_R reproducute de convertorul 5. Blocul de formare a semnalului 10 formează la ieșire un semnal de comandă cu tensiunea generatorului 1, care asigură o mărime constantă a semnalului de referință U_{ref} . Aceasta asigură căderi de tensiune constante pe impedanța măsurată și pe cea reproducă de convertor la variația impedanței măsurate și, ca urmare, sensibilitate și precizie constante. La prima etapă de echilibrare blocul 9 reglează lin componenta activă R_R pînă la obținerea unui defazaj de 0° sau 180° între semnalele U_{de} și U_{ref} . La etapa a doua se reglează lin componenta reactivă X_R pînă la trecerea defazajului sus-numit de la valoarea 0° la valoarea 180° sau de la valoarea 180° la valoarea 0° . La finalizarea procesului de măsurare, blocul de comandă 9 determină valorile componentelor active $R_x = -R_R$ și componentelor reactive $X_x = -X_R$ ale impedanței măsurate. Independent de valoarea impedanței măsurate, blocul

10 reglează tensiunea generatorului și menține o valoare constantă a căderii de tensiune pe impedanța Z_X , ceea ce asigură sensibilitate constantă a circuitului de măsurare și, ca urmare, precizie constantă de măsurare.

5. Simularea impedanțmetrului în programul MULTISIM

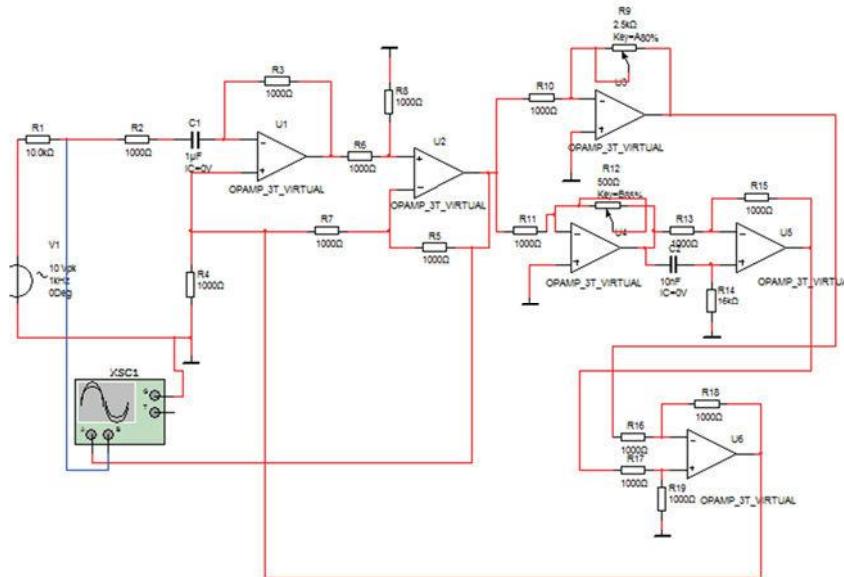


Figura 4. Circuitul modelat în programul MULTISIM

Conform rezultatelor obținute la simularea circuitului (Fig. 4), se observă că la variația rezistenței R_9 , pînă la starea de echilibru semnalul de dezechilibru este în antifază cu cel de referință (Fig. 5.a), după starea de echilibru aceste semnale sunt în fază (Fig. 5.b), iar în starea de echilibru total valoarea semnalului de dezechilibru tinde spre zero (Fig. 5.c). Aceasta corespunde pe deplin principiilor teoretice de funcționare a simulatorului.

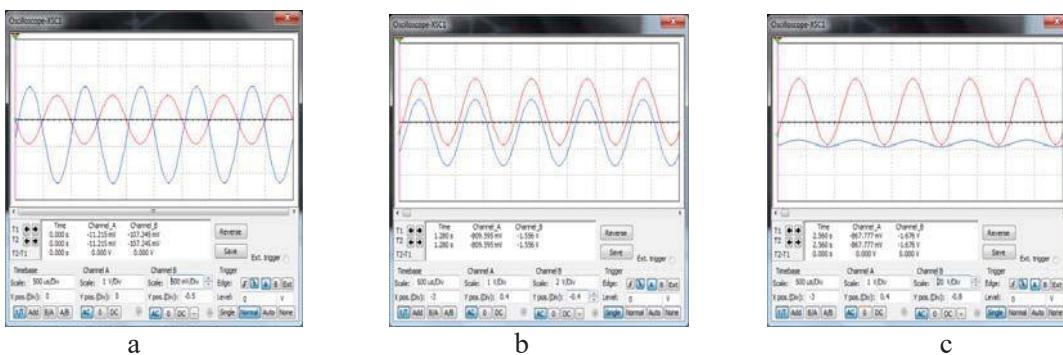


Figura 5. Oscilogramele circuitului de măsurare.
a – oscilograma semnalelor pînă la starea de echilibru, b – după starea de echilibru,
c – în starea de echilibru)

6. Bibliografie

1. Brevet de invenție MD 489, autor V. Nastas. Metodă de măsurare a componentelor impedenței. Chișinău, 2011
2. Brevet de invenție MD 2248, autor V.Nastas. Dispozitiv pentru măsurarea componentelor impedenței. Chișinău, 2001.
3. Brevet de invenție MD 818, autori V. Nastas, P. Nicolaev. Convertor de impedență. Chișinău, 2014
4. Brevet de invenție MD 873, autori V. Nastas, P. Nicolaev. Impedanțmetru. Chișinău, 2014