

PARTICULARITĂȚILE ANALIZEI CIRCUITELOR ELECTRONICE

VASILIȚA Maricica, JALBA Elena, MUNTEANU Vitalie, AVRAM Ion

Universitatea Tehnică a Moldovei

Abstract: Circuitele electronice prezintă o multitudine de dispozitive electronice pasive și active alcătuite din surse și consumatori de energie electrică ce servesc pentru prelucrarea unor semnale sau ale energiei electrice. Analiza unui circuit electronic dat presupune existența inițială a circuitului electronic (**CE**) dat și în rezultatul procedurii de analiză se obțin caracteristicile acestui circuit în domeniul frecvență sau timp.

Cuvinte cheie: circuit electronic, analiza **CE**, impedanță electrică, funcție de transfer, caracteristica amplitudine-frecvență (**CAF**), caracteristica fază-frecvență (**CFF**).

I Analiza unui circuit electronic dat

Pentru a realiza analiza unui **CE** va fi cercetat ca exemplu un circuit indicat în figura 1.

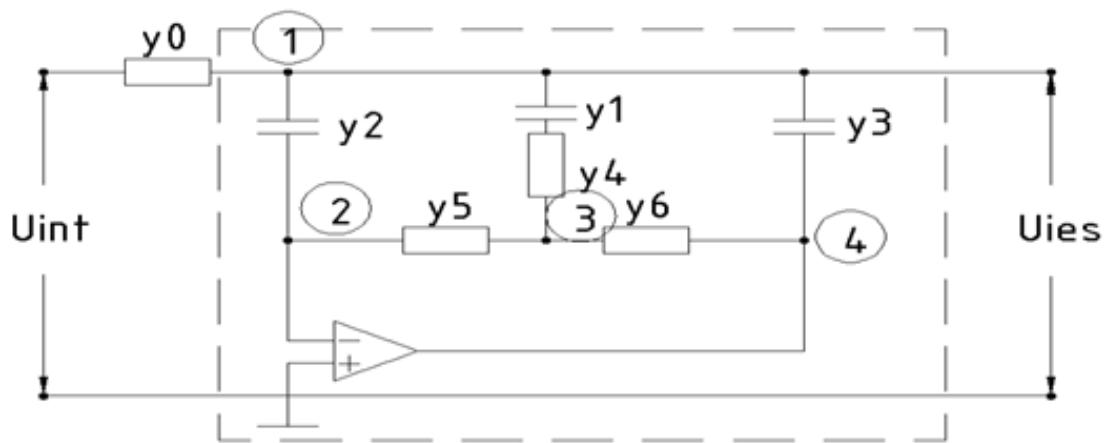


Figura 1 Circuitul electronic analizat

După numerotarea elementelor și nodurilor **CE** se formează matricea **Y** a **CE** și se obține matricea de ordinul **IV**, deoarece **CE** conține 4 noduri.

$$|Y| = \begin{vmatrix} y_0 + y_2 + y_3 & -y_2 & -y_0 & -y_3 \\ -y_2 & y_2 + y_5 & -y_5 & 0 \\ -y_0 & -y_5 & y_0 + y_5 + y_6 & -y_6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

II Calcularea impedanței de intrare

Formarea matricei ermite de calculat impedanța de intrare Z_{in} a **CE**. **Impedanță electrică** este o mărime care reprezintă măsura opoziției unui circuit electric față de trecerea currentului alternativ. Impedanță electrică extinde noțiunea de rezistență electrică din current continuu la circuite electrice în current alternativ.

$$Z_{in} = \frac{\Delta 11}{\Delta}, \quad (1)$$

$$\Delta = y_0 y_5 y_6 + y_2 y_5 y_6 + y_3 y_5 y_6 + y_0 y_2 y_3 + y_2 y_3 y_5 + y_2 y_3 y_6 + y_0 y_3 y_5 + y_0 y_2 y_6 \quad (2)$$

$$\Delta 11 = y_5 y_6 \quad (3)$$

$$Z_{in} = \frac{1}{y_0 + y_2 + y_3 + \frac{y_0 y_2 y_3}{y_5 y_6} + \frac{y_2 y_3}{y_6} + \frac{y_2 y_3}{y_5} + \frac{y_0 y_3}{y_6} + \frac{y_0 y_2}{y_5}}. \quad (4)$$

$$Z_{in} = \frac{1}{p c_1 + p c_2 + p c_3 + p^3 c_2 c_0 c_3 R_5 R_6 + p^2 c_2 c_3 R_5 + p^2 c_2 c_3 R_6 + p^2 c_0 c_3 R_5 + p^2 c_2 c_0 R_6}. \quad (5)$$

III Construirea schemei echivalente a Z_{in} a CE

Obținând la numărător 1 și la numitor suma a mai multor elemente, înseamnă ca elementele din schema echivalentă vor fi conectate în paralel. În paralel vor fi conectate 4 capacitați și 4 rezistențe negative dependente de frecvență.

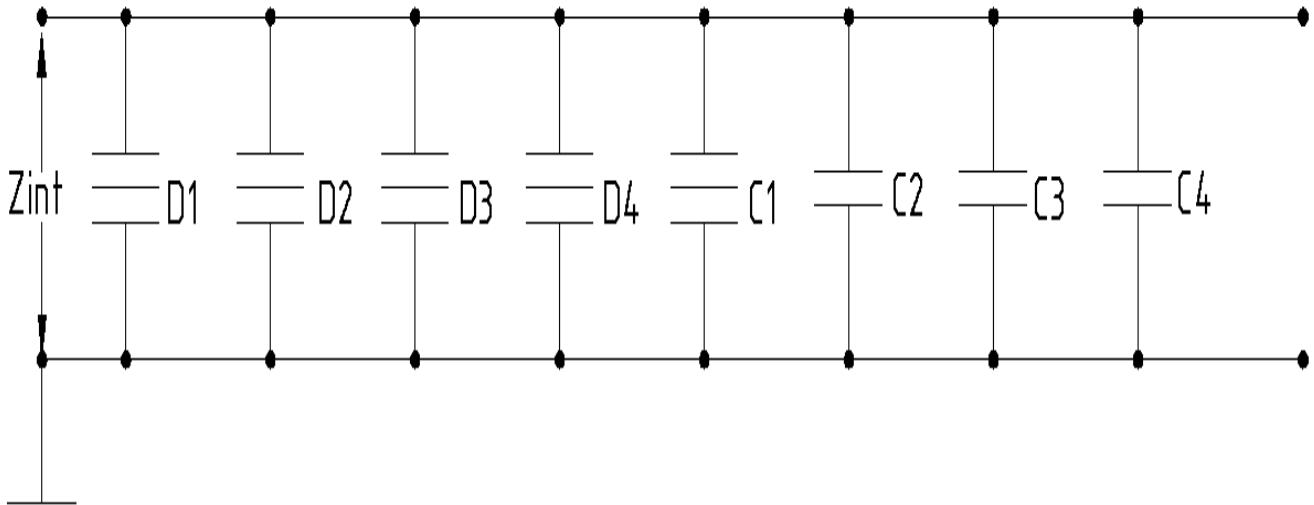


Figura 2 Schema echivalentă

IV Construirea graficului funcției în primă aproximare $Z_{IN}=F(\omega)$

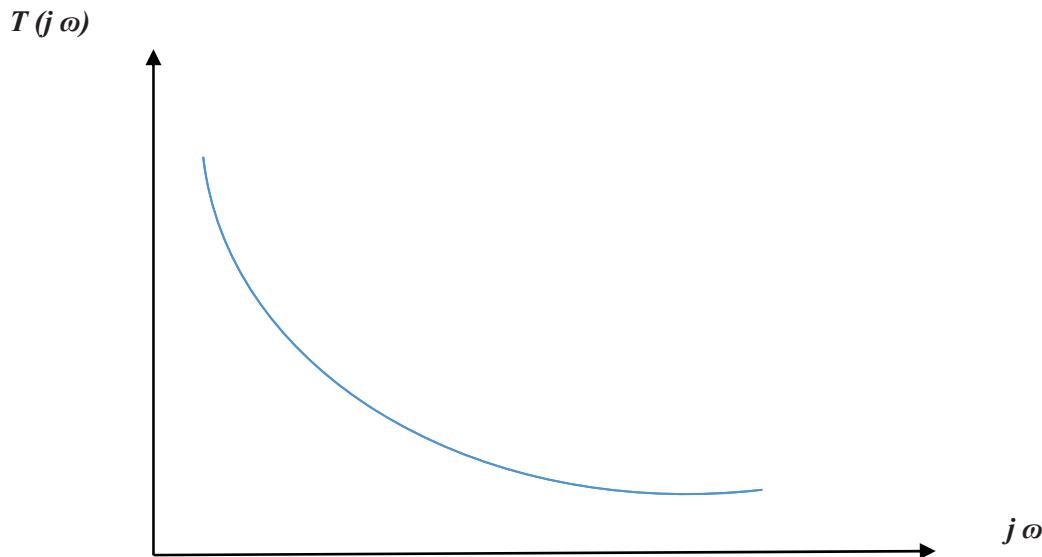


Figura 3 Graficul impedanței de intare

V Găsirea formulei de calcul a funcției de transfer $T(p)$

Pentru a calcula funcția de transfer pentru CE dat trebuie să analizăm circuitul din figura 4.

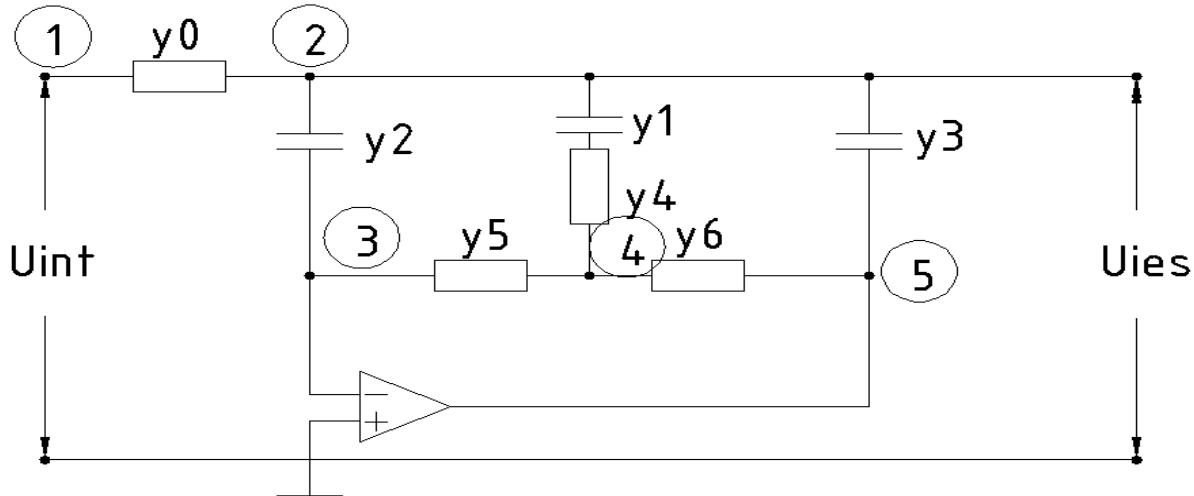


Figura 4 Circuitul electronic inițial

A fost formată matricea Y a CE dat cu elementul Y_0 . Deoarece CE conține 5 noduri în rezultat s-a obținut o matrice pătrată de gradul V

$$|Y| = \begin{vmatrix} y_0 & -y_0 & 0 & 0 & 0 \\ -y_0 & y_0 + y_2 + y_3 + y_7 & -y_2 & -y_7 & -y_3 \\ 0 & -y_2 & y_2 + y_5 & -y_5 & 0 \\ 0 & -y_7 & -y_5 & y_5 + y_6 + y_7 & -y_6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Din matricea obținută se poate găsi formula de calcul pentru funcția de transfer $T(p)$.

$$T(p) = \frac{A(p)}{B(p)} \quad (6)$$

$$\text{unde } A(p) = -pc_2 R_6 - pc_2 R_5 - pc_2 \left(\frac{1}{pc_1} + R_4 \right) R_5 + R_6 \frac{1}{pc_1}$$

$$\text{iar } B(p) = 1 + pc_2 R_0 + pc_3 R_0 + R_0 \left(\frac{1}{pc_1} + R_4 \right) + p^2 c_2 c_3 R_0 R_6 + p^2 c_2 c_3 R_0 R_5 + p^2 c_2 c_3 R_0 R_5 R_6 \left(\frac{1}{pc_1} + R_4 \right) + pc_3 R_0 \left(\frac{1}{pc_1} + R_4 \right)$$

VI Calcularea CAF și CFF

Pentru a putea efectua calculele CAF și CFF este necesar de găsit parțile reale și imaginare ale polinoamelor $A(p)$ și $B(p)$

$$\text{Re } A(jw) = \frac{R_5 R_6 c_2}{c_1} - R_4 R_6; \quad (7)$$

$$\text{Im } A(jw) = -jwc_2 R_6 - jwc_2 R_5 - jwc_2 R_5 R_6 - \frac{R_6}{jwc_1}; \quad (8)$$

$$\text{Re } B(jw) = 1 + R_0 R_4 - w^2 c_2 c_3 R_0 R_6 + w^2 c_2 c_3 R_0 R_5 - w^2 c_2 c_3 R_0 R_6 R_4 + \frac{c_2 R_0 R_5}{c_1}; \quad (9)$$

$$\text{Im } B(jw) = jwc_2 R_0 + \frac{R_0}{jw} - \frac{wc_2 c_3 R_0 R_6 R_5}{jc_1} + jwc_3 R_0 R_6 R_4 + jwc_2 R_0 R_5 R_4; \quad (10)$$

$$\text{CAF} = \sqrt{\frac{\text{Re}^2 A(jw) + \text{Im}^2 A(jw)}{\text{Re}^2 B(jw) + \text{Im}^2 B(jw)}}; \quad (11)$$

$$\text{CAF} = \sqrt{\frac{(-jwc_2 R_6 - jwc_2 R_5 - jwc_2 R_5 R_6 - \frac{R_6}{jwc_1})^2 + (-\frac{R_5 R_6 c_2}{c_1} - R_4 R_6)^2}{(1 + R_0 R_4 - w^2 c_2 c_3 R_0 R_6 + w^2 c_2 c_3 R_0 R_5 - w^2 c_2 c_3 R_0 R_6 R_4 + \frac{c_2 R_0 R_5}{c_1})^2 + \text{Im}^2 B^2}}; \quad (12)$$

$$CFF = -\arctg \frac{ImT(jw)}{ReT(jw)}; \quad (13)$$

$$CFF = -\arctg \frac{-jwc_2R_6 - jwc_2R_5 - jwR_5R_6 - R_6/jwc_1}{1 + R_4R_6 + w^2c_2c_3R_0R_5 - w^2c_2c_3R_0R_6R_4}; \quad (14)$$

Concluzii :

1. A fost formată matricea \mathbf{Y} a circuitului electronic dat. Având 4 noduri, s-a obținut matricea de gradul IV.
2. A fost calculată impedanța de intrare Z_{in} a CE dat. Pentru aceasta s-a determinat raportul dintre $\Delta 11$ și Δ , calculate din matricea \mathbf{Y} creată. S-au efectuat simplificări asupra fracției Z_{in} pentru a obține la numărător 1 și la numitor suma a mai multor elemente, ceea ce înseamnă ca elementele din schema echivalentă vor fi conectate în paralel.
3. S-a construit schema echivalentă a Z_{in} . Având la numitorul fracției Z_{in} suma a mai multor termeni, a rezultat că schema echivalentă va avea 8 elemente conectate paralel între ele (5 capacități și 3 rezistențe negative dependente de frecvență).
4. S-a construit în prima aproximare graficul funcției $Z_{in}=f(\omega)$. Presupunând că $p \rightarrow 0$, s-a obținut că $Z_{in} \rightarrow \infty$, în al 2-lea caz presupunând că $p \rightarrow \infty$, s-a obținut că $Z_{in} \rightarrow 0$. Graficul obținut reprezintă o porțiune de hiperbolă în cadrul I al axelor de coordonate.
5. A fost formată matricea \mathbf{Y} a CE ce conține și elementul \mathbf{Y}_{00} . În rezultat s-a obținut o matrice de gradul V, fiindcă CE conținea în total 5 noduri.
6. Din funcția de transfer s-a determinat formula de calcul a CAF. Făcând substituția $p=j\omega$, din funcția de transfer s-au găsit părțile reale și imaginare ReA, ImA, ReB, ImB . Apoi s-au înlocuit aceste funcții în formula de calcul a CAF .
7. S-a construit în prima aproximare graficul CAF . Inițial s-a presupus că $\omega \rightarrow 0$, în rezultat s-a obținut că $T(j\omega) \rightarrow \infty$, mai apoi s-a presupus că $\omega \rightarrow \infty$ și în rezultat s-a obținut că $T(j\omega) \rightarrow 0$. S-a obținut graficul unui filtru trece jos.
8. Din funcția de transfer a CE s-a găsit formula de calcul a CFF a circuitului electronic dat, determinând $ImT(j\omega)$ și $ReT(j\omega)$.

Bibliografie

1. <http://www.scrutub.com/tehnica-mecanica/Analiza-circuitelor-electronic2258202412.php>;
2. <http://www.circuitelectronice.ro/>;
3. http://etc.unitbv.ro/~craciun/ElnAn/Curs/C1_Intro.pdf;
4. http://www/etc.upt.ro/wp-content/uploads/2009/12/Discipline_fundamentale _ - partea_1.pdf